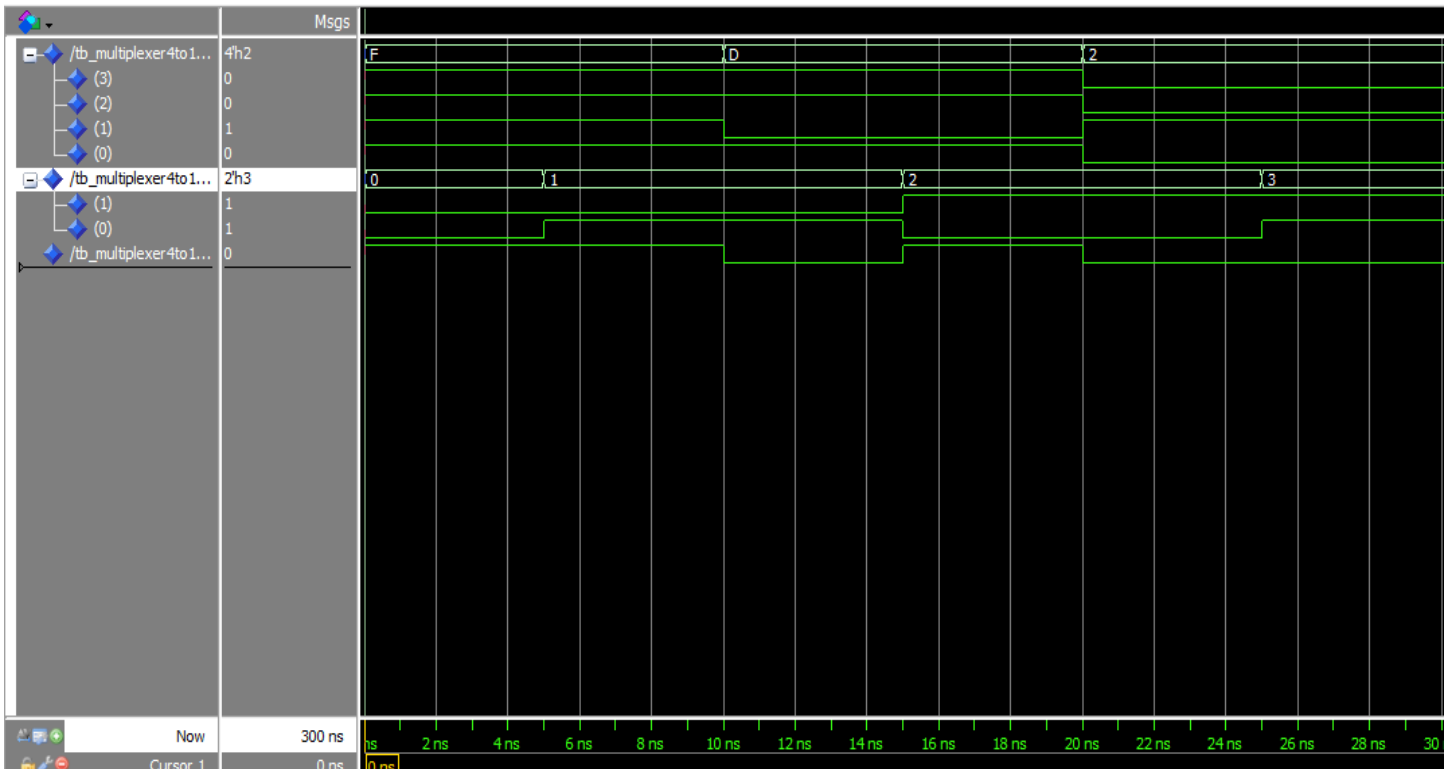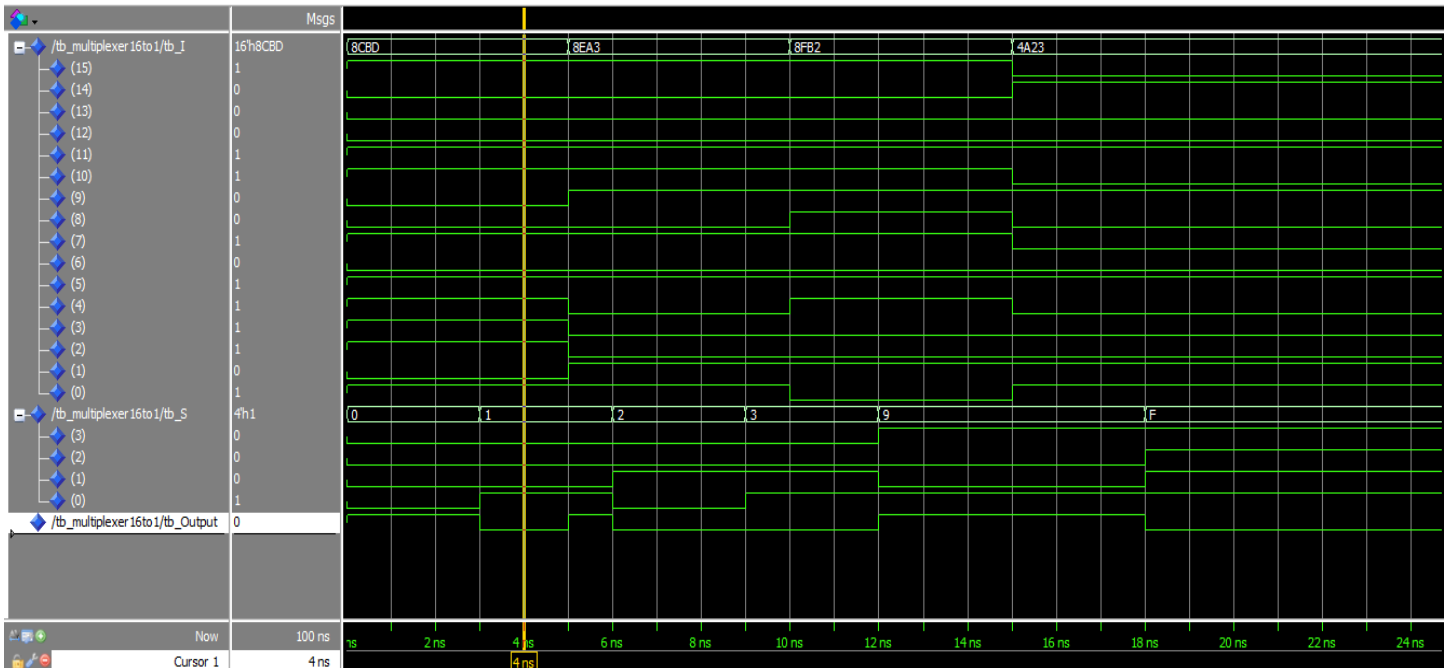# Multiplexer4to1
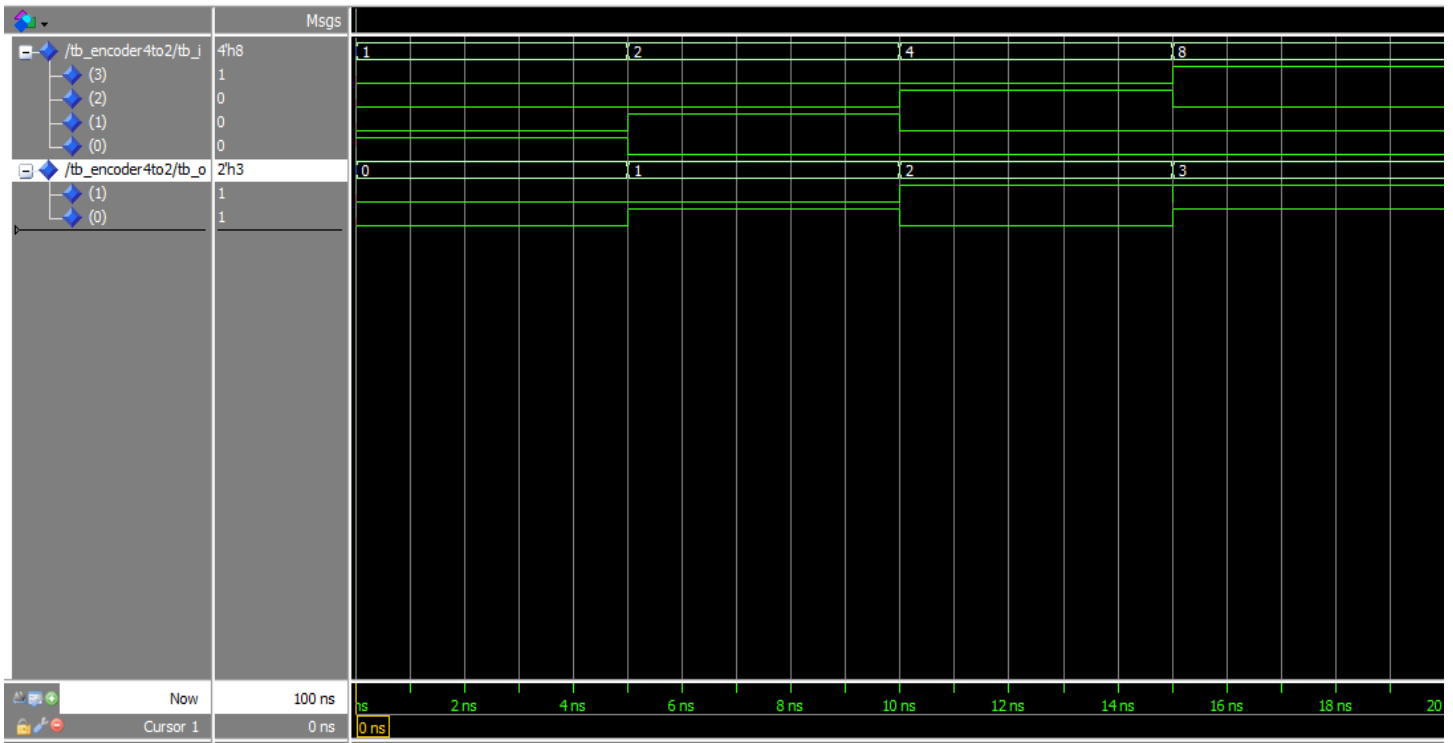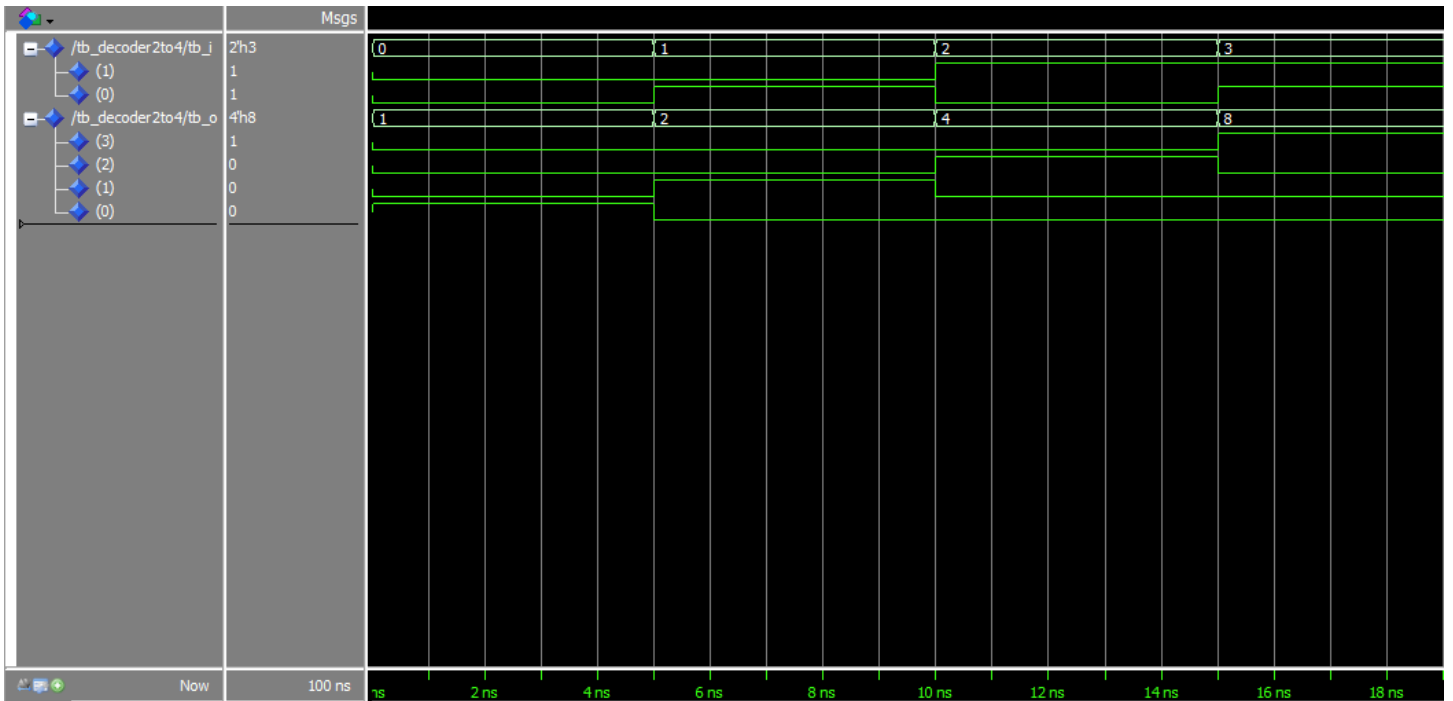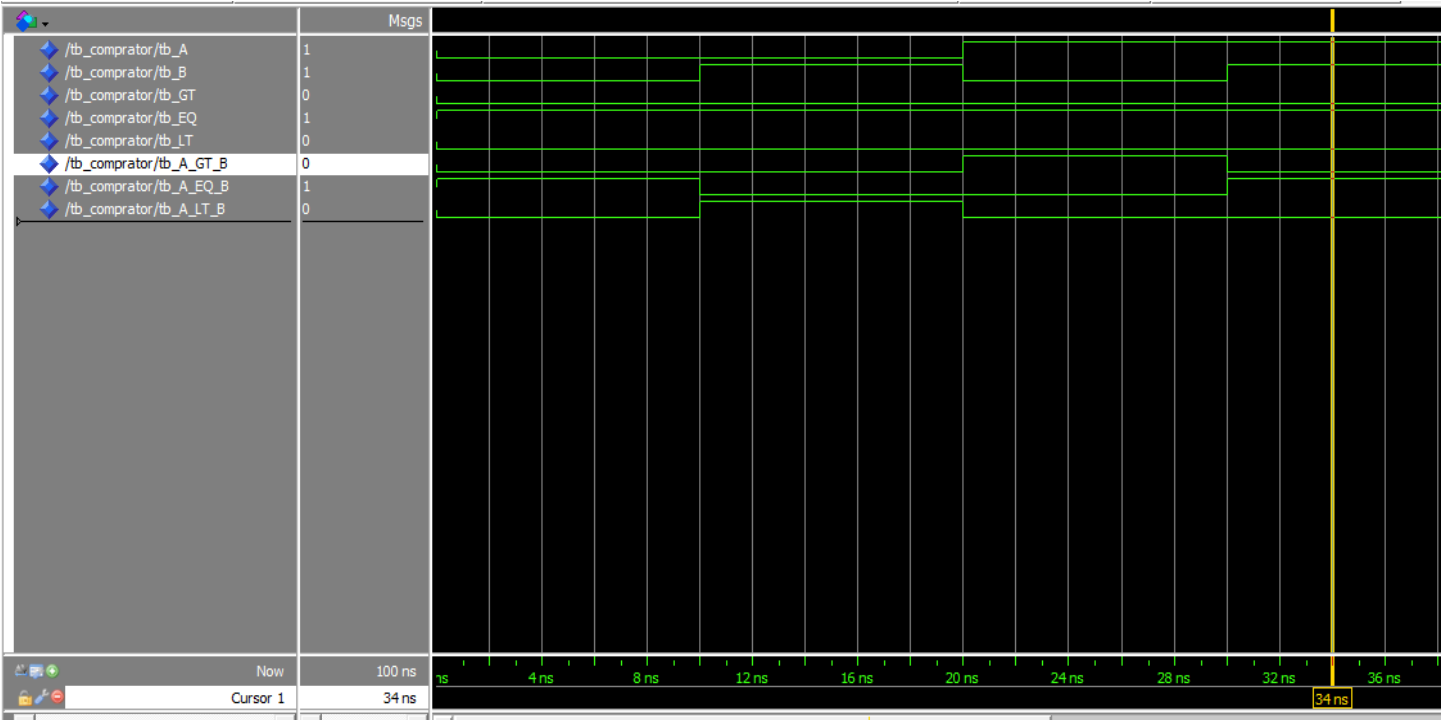

Multiplexer16to1

Encoder4to2

Decoder4to2

Comparator

Comparator4bit